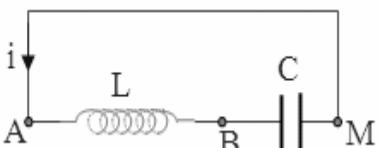


# سلسلة ثمانين في الكهرباء RLC

## التمرين الأول :

$L=1,0H$   
 $C=22mF$   
 $E=3,0V$



- دارة على التوالي مكونة من وشيعة معامل تحريرها  $L$  و مقاومتها مهملة ، ومن مكثف سعته  $C$  تم شحنه تحت توتر ثابت  $E$ . عند اللحظة  $t=0$  نغلق الدارة
- 1- هل يحدث تبدد للطاقة في هذه الدارة ؟ علل جوابك ؟
  - 2- كيف توقع أن تكون التذبذبات ؟ علل جوابك ؟
  - 3- أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة  $q$  .
  - 4- حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل التالي:  $q(t) = a \cos(b.t)$  حدد  $a$  و  $b$  .
  - 5- أعط تعبير الدور بدلالة  $C$  و  $L$  . ثم احسب قيمته .
  - 6- اعط تعبير شدة التيار الكهربائي في الدارة ثم حدد قيمة  $i$  .
  - 7- مثل تغيرات  $i(t)$  و  $q(t)$  على نفس المنحنى . ماذا تستنتج ؟



## التمرين الثاني :

دراسة شروط الحصول على تذبذبات كهربائية حرة بالتردد  $No = 40kHz$  ، نجز التركيب التالي الممثل في الشكل 1 . بواسطة راسم تذبذب ذاكراتي نعاين التوتر بين مربطي المكثف . التسجيل المعain يوجد الوثيقة رقم 2 . معامل تحرير الشحنة  $C = 1mH$  و  $R$  المقاومة الكلية للدارة المكثف مشحون في البداية تحت توتر  $U_c = 4V$  .

عند اللحظة  $t=0$  نغلق قاطع التيار K

الكتيج الأفقي :  $10\mu s/div$

الوثيقة رقم 2

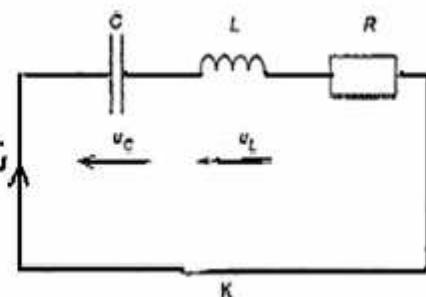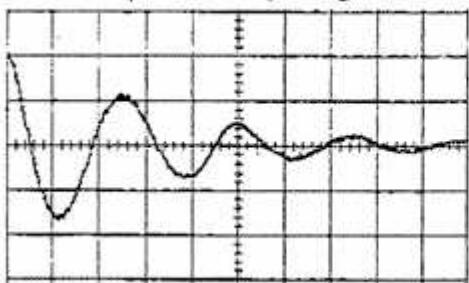


الشكل 1

- 1- ما النظم الذي تبرزه الوثيقة رقم 2 ؟
- 2- أعط تعليلًا طاقياً لخmod التذبذبات التي شاهدناها على الوثيقة رقم 2 .
- 3- كيف يمكننا تفادي خmod التذبذبات مع كون مقاومة الدارة غير منعدمة ؟
- 4- أجب هل التأكيدات التالية المتعلقة بالتذبذبات الحرة في دارة RLC صحيحة أم خاطئة ثم علل باختصار .
  - 4-1 : بزيادة المقاومة الكلية للدارة نشاهد دائمًا التذبذبات المحمدة .
  - 4-2 : قيمة الدور الخاص للدارة RLC تتعلق بالشحنة البدنية للمكثف .
  - 4-3 : علما أنه في الحالة المدروسة ، الخmod ضعيف بحيث يمكن اعتبار شبه الدور متساوي للدور الخاص  $T_o$  لثانية القطب LC .

حدد قيمة سعة المكثف المستعمل في هذا التركيب

## التمرين الثالث :

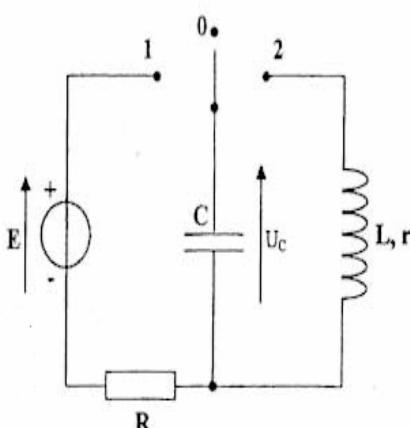


- 1- نحدد قيمة السعة  $C$  لمكثف عن طريق شحنه بواسطة مولد قوه الكهروميكانيكية  $E=6V$  . المكثف غير مشحون بدنيا، نضع قاطع التيار الكهربائي K في الموضع (1) (الشكل 1 ) في لحظة  $t=0$  . نعتبرها أصلًا للتاريخ(فيشون المكثف عبر موصل  $(1)$  ) في الموضع (1) (الشكل 1 ) في الموضع (1) في لحظة  $t=0$  .  $R=100\Omega$  . نعاين بواسطه راسم التذبذب التوتر  $U_c$  بين مربطي المكثف فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2 .

1-1 - أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر  $U_c$  .

- 2-1 - علما أن حل هذه المعادلة التفاضلية يكتب كما يلي :  $u_c = A(1 - e^{-\frac{t}{T}})$  . أوجد تعبير كل من الثابتين  $A$  و  $T$  .

- 2-2 - احسب ، انطلاقاً من منحنى الشكل (2) ، قيمة سعة المكثف .
- 2-3 - حدد اللحظة  $t$  التي يكون فيها المكثف قد اخزن طاقة تمثل 80% من الطاقة الكلية المخزونة في المكثف عند نهاية الشحن

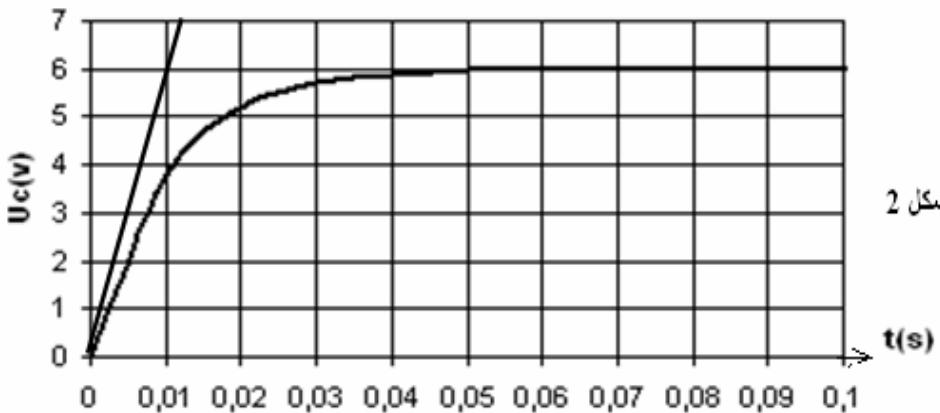

الشكل 2

2- عندما يصبح المكثف مشحونا، نورجع قاطع التيار، عند لحظة نعتبرها أصلاً جديداً للتاريخ ( $t = 0$  s)، إلى الموضع (2) ونعيّن بنفس الطريقة السابقة تطور التوتر  $U_c$  بين مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل (3).

2-1- أعط تعليلاً لشكل هذا المنحنى.


2-2- حدد شبه الدور  $T$ .

2-3- أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  $U_c$  بين مربطي المكثف.

2-4- علماً أن حل هذه المعادلة في حال إهمال مقاومة الوشيعة يكتب كما يلي :  $U_c(t) = U_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_o} \cdot t + \varphi\right)$ .  
أوجد تعبير كل من الدور الخاص  $T_o$  و  $U_m$ .

2-5- نعتبر أن شبه الدور يساوي الدور الخاص للدارة. احسب معامل التحرير  $L$  للوشيعة.

3- صيانة التذبذبات الكهربائية:

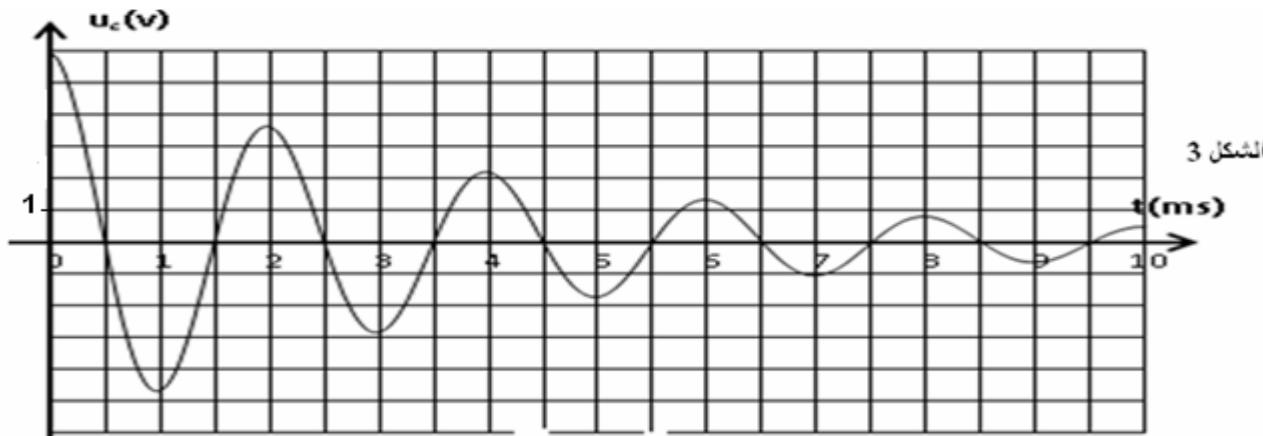

الشكل 3

نركب على التوالي ، مع المكثف والوشيعة والموصل الأولي ، مولداً  $G$  يزود الدارة بتوتر  $U_g$  يتناسب اطراضاً مع شدة التيار :  $U_g = k \cdot i$  ، فنحصل على تذبذبات كهربائية مصانة عندما تأخذ  $k$  القيمة (SI)  $k = 50$  .

1-3 ما دور المولد  $G$  في الدارة ؟

2-3 حدد ، معملاً جوابك ، قيمة مقاومة الوشيعة.