

## الواهض (flash)


يُعْذَى وَامْض (flash) آلة التصوير بواسطة عمودين مركبين على التوالي قوتهما الكهرومagnetica E=1,5V ، حيث تحول دارة الكهربائية التوتر المستمر إلى توتر متذبذب ليتم تضخيمه فيما بعد بواسطة محول كهربائي و تقويمه بواسطة صمام ثانوي. يتم بواسطة التوتر المقوم شحن مكثف سعته C= 150 $\mu$ F ، حيث يصبح التوتر بين مربطي المكثف بعد الشحن هو 330V U=.

### دراسة الواهض:


- 1- أُعْطِيَّ تعبير الطاقة  $E_c$  المخزنة في المكثف بعد عملية الشحن و احسب قيمتها.
- 2- نفرغ المكثف، عند اللحظة t = 0 ، في مصباح وامض آلة التصوير الذي ننذرجه بموصل أومي مقاومته R'، فيرسل المصباح ومضة ضوئية تستغرق مدة زمنية  $\Delta t = 5\tau = 1ms$  ، مع  $\tau$  هي ثابتة الزمن لثاني القطب  $R'C$ .
- 2-1- أُوجِدَ المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  $U_c$  بين مربطي المكثف.
- 2-2- احسب قيمة مقاومة وامض آلة التصوير.
- 2-3- أُعْطِيَّ تعبير التوتر  $U_c$  بدلالة الزمن t.
- 2-4- استنتج تعبير الطاقة المخزنة في المكثف بدلالة الزمن t أثناء عملية التفريغ.
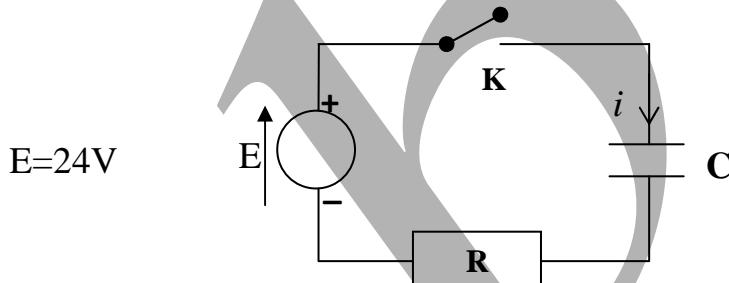
### دراسة مكثف الواهض:

للتحقق من قيمة سعة هذا المكثف أُنجز تلميذ الدارة الكهربائية التالية مستعملاً مكثف وامض آلة التصوير السابق بعد تفريغه كلياً:



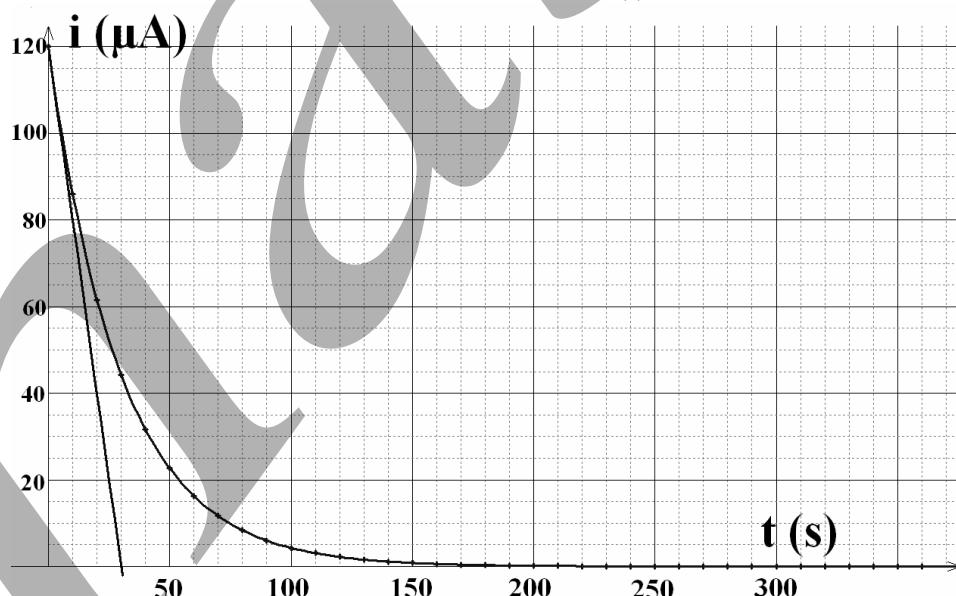أغلق التلميذ قاطع التيار K عند لحظة نعتبرها أصل التواريخ، ثم سجل في لحظات مختلفة شدة التيار المار في الدارة الكهربائية و مثل منحنى تغير (t)i بدلالة الزمن فحصل على المبيان أسفله.



- 1- حدد قيمة المقاومة R.
- 2- استنتاج من المبيان قيمة سعة المكثف. هل تتوافق القيمة المعطاة في بداية التمرين؟