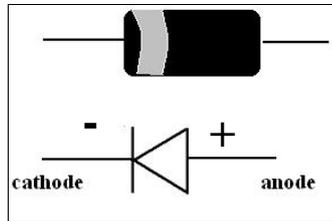


## La diode


### Rôle d'une diode

La **diode** est un composant électronique. C'est un dipôle, elle peut, entre autre, servir de détrompeur dans un circuit où la polarité est indispensable au bon fonctionnement en empêchant la circulation du courant dans le mauvais sens.


1/ Le symbole de la diode est :



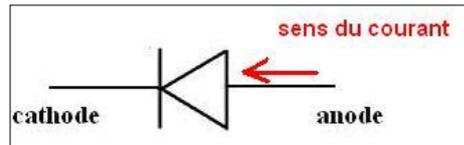2/ Diode passante : diode qui dans ce sens laisse passer le courant.



3/ Montage où la diode est passante :

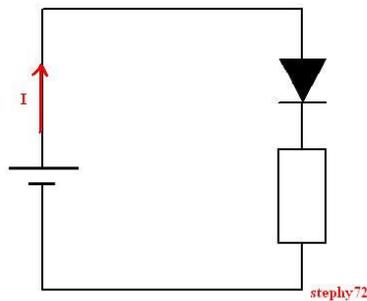

## Mesure de la tension nominale d'une diode avec un multimètre



Calibre pour mesurer le tension d'une diode

Borne pour les fonctions voltmètre, ohmmètre et ampèremètre

Borne commune à toutes les utilisations